

**Physik**

*Parallel- und Reihenschaltungen*

**Arbeitsauftrag:**

1. Vervollständige die Stromkreisläufe mit einer korrekten Zeichnung.

Reihenschaltung



Parallelschaltung



Parallel Geschaltete Stromquelle



2. Nenne die Vor- und Nachteile einer Parallelschaltung.

Vorteile	Nachteile

