


Physik

Elektrische Schaltkreise

Arbeitsauftrag:

1. Zeichne einen Schaltplan mit folgenden Bestandteilen.

a. Batterie, Leiter

 

b. Batterie, Leiter, Stromquelle



c. Batterie, Leiter, Stromquelle, offener Schalter



d. Batterie, Leiter, Stromquelle, geschlossener Schalter

